

5 CIRCUITE COMBINAȚIONALE

5.1 Sisteme de funcții binare

Un circuit combinațional este o structură de funcții binare, implementate într-un circuit ale cărui ieșiri depind numai de valorile logice aplicate pe intrări. În acest capitol ne ocupăm de circuitele combinaționale de complexitate mică și medie, și care nu sunt programabile. Memoriile ROM și structurile programabile vor fi prezentate într-un capitol separat.

Dacă structura combinațională are două sau mai multe ieșiri, atunci avem de-a face cu un **sistem de funcții binare**. Ne vom ocupa pentru început de sinteza unui **sumator** pentru operanzi de un bit. Sumatorul este un circuit care realizează **suma aritmetică** a operanzilor aplicați pe intrări. Atragem atenția să nu se confunde această operație cu operația logică SAU, numită de multe ori și **sumă logică** (confuzia poate apare datorită aceleiași notații: simbolul +).

Sumatorul este format din două **semisumatoare**. Semisumatorul de rang i pentru operanzi de un bit are două intrări la care se aplică operanzii, notate aici cu x_i și y_i , și două ieșiri: suma, notată cu s_i , și transportul (carry), notat cu c_i . Reprezentarea grafică și tabelul de adevăr sunt date în figura 5.1. Sinteza schemei logice a circuitului este dată în figura 5.2. Cele două funcții binare s_i și c_i s-au minimizat cu ajutorul diagramelor Veitch-Karnaugh pentru funcții de două variabile.

 


Fig. 5.1 Schema bloc și tabelul de adevăr

 


Fig. 5.2 Sinteza schemei logice cu număr minim de porți

 


Fig. 5.3 Schema bloc și tabelul de adevăr

Reprezentarea sumatorului complet pentru operanzi de 1 bit și tabelul lui de adevăr sunt date în figura 5.3. Observăm că există o intrare suplimentară, notată cu c_{i-1} , care reprezintă transportul de la sumatorul de rang $i-1$. Figura 5.4 arată modul în care s-a făcut minimizarea funcțiilor s_i și c_i . Cu ajutorul ecuațiilor obținute s-a construit schema logică din partea stângă a figurii 5.5. Și totuși, dacă analizăm schema din partea dreaptă a figurii, constatăm că face același lucru, dar cu număr mai mic de porți logice.

 
 
Fig. 5.4 Minimizarea funcțiilor binare c_i și s_i 

Fig. 5.5 Schema logică a sumatorului complet de 1 bit

Ce se întâmplă? Am greșit undeva? Într-un fel, da. Minimizarea separată a funcțiilor s_i și c_i este corectă, dar aici avem un sistem de două funcții binare, care ar trebui minimizat global. Ar trebui să încercăm să găsim unele porți logice comune pentru cele două funcții.

Concluzia este că forma minimă a unui sistem de funcții binare poate să difere de suma formelor minime ale fiecărei funcții în parte, dacă anumite porți din structură pot fi folosite în comun pentru implementarea mai multor funcții.

Există o metodă de sinteză a sistemelor de funcții binare. Algoritmul presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. se stabilesc implicantii primi ai funcției rezultate prin intersecția tuturor celor n funcții din sistem și apoi a tuturor funcțiilor rezultate prin intersecția a $n-1$ funcții din sistem, și așa mai departe, până ce obținem implicantii primi ai fiecărei funcții luate separat. Fiecare implicant prim este luat în considerare o singură dată.
2. se construiește un tabel al implicantilor primi și se stabilește suma minimală neredundantă care acoperă complet toți mintermenii fiecărei funcții din sistem.

Exemplul 5.1

Să se implementeze cu număr minim de porți sistemul:

$$f_1 = P_2 + P_4 + P_{10} + P_{11} + P_{12} + P_{13}$$

$$f_2 = P_4 + P_5 + P_{10} + P_{11} + P_{13}$$

$$f_3 = P_1 + P_2 + P_3 + P_{10} + P_{11} + P_{12}$$

Se stabilesc implicantii primi ai funcțiilor rezultate prin toate intersecțiile posibile. Figura 5.6 indică toți acești implicantii primi prin vizualizarea lor pe diagrame Veitch-Karnaugh. Fiecare implicant prim este luat în considerare o singură dată. Construim în continuare un tabel al implicantilor primi, asemănător cu cel construit la minimizarea prin metoda Quine-McCluskey. Coloanele sunt definite de mintermenii funcțiilor din sistem, iar liniile, de toți implicantii primi găsiți mai înainte.

 


Fig. 5.6 Stabilirea implicantilor primi

Mintermeni Implicanți primi	f_1						f_2					f_3					
	P_2	P_4	P_{10}	P_{11}	P_{12}	P_{13}	P_4	P_5	P_{10}	P_{11}	P_{13}	P_1	P_2	P_3	P_{10}	P_{11}	P_{12}
$\overline{A}BC$			✓	✓					✓	✓					✓	✓	
$\overline{A}BC\overline{D}$		✓					✓										
$AB\overline{C}D$						✓					✓						
$AB\overline{C}\overline{D}$					✓												✓
$\overline{B}CD$	✓		✓										✓		✓		
$\overline{B}C$													✓	✓	✓	✓	
$B\overline{C}D$		✓			✓												
$AB\overline{C}$					✓	✓											
$\overline{A}B\overline{C}$							✓	✓									
$\overline{B}CD$								✓			✓						
$\overline{A}BD$												✓		✓			

Fig. 5.7 Tabelul implicanților primi

Se urmăresc coloanele marcate o singură dată și se stabilesc implicanții primi esențiali: $\overline{B}CD$ și $\overline{A}BC$ pentru f_1 , $\overline{A}B\overline{C}$ pentru f_2 , $\overline{A}BD$ și $AB\overline{C}\overline{D}$ pentru f_3 . Reuniunea lor formează setul implicanților primi esențiali pentru sistemul de funcții.

Au rămas de acoperit numai termenii P_4 și P_{13} din f_1 și termenii P_4 , P_5 și P_{13} din f_2 . Termenii din f_3 sunt complet acoperiți de implicanții primi esențiali.

Construim în continuare tabelul redus al implicanților primi, trecând pe linii numai implicanții primi conținuți de mintermenii ce trebuie să fie acoperiți. Acest tabel este reprezentat în figura 5.8. Folosind notațiile din tabel, scriem condiția de acoperire completă a sistemului de funcții: $(a + c) \cdot (b + d) \cdot (e + f) = 1$. Efectuăm calculele și rezultă: $(a + ce) \cdot (b + d) \cdot (eb + f) = 1$, sau $abe + bce + abf + adf + cdef = 1$.

Dintre toți acești termeni, numai bce și adf conțin implicanți care au un singur marcaj pe linie. Oricare dintre ei formează un set de implicanți primi neesențiali care, împreună cu cei esențiali, acoperă sistemul de funcții. Dacă alegem adf , rezultă: $f_1 = \overline{A}BC\overline{D} + \overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BD$, $f_2 = \overline{A}B\overline{C} + B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$, iar ultima funcție este $f_3 = \overline{A}BD + \overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C}\overline{D}$. Circuitul optim este reprezentat în figura 5.8.

Mintermeni Implicanți primi	f_1		f_2			Notăție
	P_4	P_{13}	P_4	P_5	P_{13}	
$\overline{A}BC\overline{D}$	✓		✓			a
$AB\overline{C}D$		✓			✓	b
$\overline{B}CD$	✓					c
$\overline{A}B\overline{C}$		✓				d
$\overline{A}B\overline{C}$			✓	✓		e
$\overline{B}CD$				✓	✓	f

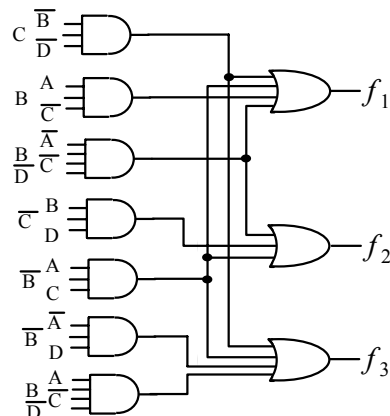


Fig. 5.8 Tabelul redus al implicanților primi și circuitul optim

5.2 Circuite de uz general

Circuitele de uz general sunt structuri combinaționale care pot fi definite recursiv și care pot atinge dimensiuni mari, limitate numai de restricții tehnologice. De aceea, ele nu vor mai fi văzute ca structuri de porți logice, ci mai degrabă ca structuri care implementează funcții complexe: **decodificarea**, care presupune recunoașterea unei configurații binare, **demultiplexarea**, care permite distribuirea comandată a unor semnale, **multiplexarea**, care realizează selecția comandată a unui semnal și **codificarea**, o funcție inversă decodificării.

Decodicatorul (notat prescurtat DCD) este un circuit care identifică un cod de intrare prin activarea unei singure linii de ieșire. Dacă circuitul are n variabile binare de intrare, atunci numărul liniilor de ieșire este 2^n . Figura 5.9 arată structura circuitului pentru $n = 2$. Intrările porților ȘI-NU sunt astfel conectate încât la ieșiri se obțin complementele tuturor mintermenilor funcției de două variabile, A și B. Perechile de inversoare pe intrări sunt necesare pentru ca fiecare intrare în circuitul integrat să fie văzută ca intrare într-o singură poartă logică. În acest fel se respectă caracteristicile de intrare standard pentru familia logică respectivă.

Demultiplexorul (notat prescurtat DMUX) este un circuit construit pe structura decodicatorului, care permite transmiterea datelor de pe o singură cale de intrare pe una dintre cele 2^n căi de ieșire. Selecția liniilor de ieșire se face prin aplicarea unui cod binar pe n linii de intrare, care devin acum intrări de selecție. Structura demultiplexorului pentru $n = 2$ este dată în figura 5.10. Intrarea ENABLE (permite) este activă pe 0 logic și permite accesul datelor de la intrarea $\bar{I}$ la una din ieșirile stabilite prin codul binar aplicat pe intrările de selecție A și B.

 


Fig. 5.9 Structura, tabelul de adevăr și reprezentarea decodicatorului pentru $n=2$

 
 


Fig. 5.10 Structura și reprezentarea demultiplexorului pentru $n=2$

Fig. 5.13 Extinderea capacității de multiplexare pentru $n=2$

Extinderea capacității de multiplexare de la 2^n linii de intrare la $(2^n)^2$ linii de intrare se face prin utilizarea unui număr de 2^n multiplexoare și a unui decodificator cu 2^n linii de ieșire care validează accesul la multiplexoare. Figura 5.13 exemplifică această extindere pentru $n = 2$. Aplicarea numărului binar 0110 pe intrările de selecție conectează intrarea I_6 la ieșirea circuitului. Biții mai semnificativi 01 selectează ieșirea $\bar{1}$ a decodificatorului de pe primul nivel, activând intrarea $\bar{E}$ a celui de-al doilea multiplexor de pe al doilea nivel, iar biții mai puțin semnificativi 10 selectează intrarea $\bar{2}$ a acestui multiplexor.

Codificatorul este un circuit care asociază unui semnal de un bit aplicat pe una dintre cele 2^n intrări un cod binar de n biți la ieșiri. El realizează într-un anumit sens funcția inversă decodificării, cu următoarele observații:

- trebuie semnalizată situația în care nu există nici un semnal aplicat pe intrare (toate intrările au valoarea logică 0)
- trebuie soluționată situația conflictuală în care două sau mai multe intrări ale circuitului sunt activate simultan; pentru a genera un singur cod la ieșire trebuie impus un criteriu de alegere a intrării active.

Prima condiție se realizează prin introducerea unei ieșiri suplimentare, notată cu Z , care indică dacă pe toate intrările avem 0 logic. A doua condiție justifică denumirea circuitului, care nu este un codificator simplu, ci un **codificator prioritar**, în sensul că intrarea activă de rang maxim are prioritate (figura 5.14 reprezintă cazul $n = 3$).

 


Fig. 5.14 Codificatorul prioritar cu 8 intrări

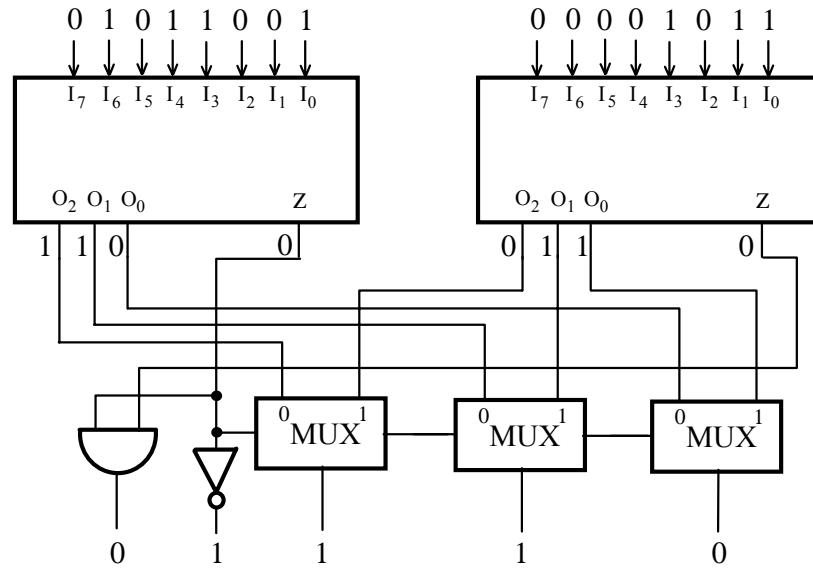


Fig. 5.15 Dublarea numărului de intrări la codificatorul prioritar

Există și o interpretare numerică a funcționării codificatorului prioritar. Circuitul calculează partea întregă a logaritmului în bază 2 din numărul de opt biți aplicat la intrare. Dacă toate intrările sunt pe 0 logic, atunci operația nu are sens și ieșirea Z indică acest lucru prin $Z = 1$. Desenul din figura 5.14 ilustrează și un exemplu numeric: $\lceil \log_2 89 \rceil = 6$.

Extinderea capacității de codificare prioritară de la 2^n linii de intrare la $(2^n)^2$ linii de intrare se face prin utilizarea unui număr de 2^n codificatoare și a unor circuite combinaționale suplimentare. Figura 5.15 exemplifică cum se face dublarea numărului de intrări la codificatorul prioritar cu 8 linii de intrare. Nu este singura soluție. Dacă se utilizează de exemplu circuite care dispun și de intrarea de activare ENABLE, accesul datelor la ieșiri poate fi controlat și logica externă s-ar putea simplifica (se pot utiliza porți SAU cu 2 intrări în loc de multiplexoare).

Toate aceste circuite combinaționale descrise aici se pot utiliza la implementarea funcțiilor binare, fără a mai fi necesare operații de minimizare.

Exemplul 5.2

Să se implementeze următoarea funcție binară folosind demultiplexor cu 3 intrări de selecție și multiplexor cu 3 intrări de selecție:

$$f = P_0 + P_1 + P_2 + P_6 + P_7 = \overline{P_0} \cdot \overline{P_1} \cdot \overline{P_2} \cdot \overline{P_6} \cdot \overline{P_7}$$

Prin conectarea la 0 logic a intrărilor $\overline{1}$ și $\overline{E}$ circuitul este transformat într-un decodificator. La ieșirile decodificatorului sunt disponibile complementele tuturor mintermenilor funcției. De aceea se aplică legile lui De Morgan și în expresia funcției sunt puși în evidență termenii $\overline{P_i}$. Acum avem două posibilități de implementare: fie conectăm ieșirile $\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{2}$, $\overline{6}$ și $\overline{7}$ la intrările unei porți ȘI-NU, conform expresiei de mai sus, fie implementăm complementul funcției, după care îl negăm, adică conectăm celelalte ieșiri la intrările unei porți ȘI. Pentru implementarea cu multiplexor, fiecare intrare corespunde unui mintermen. Deci intrările care corespund mintermenilor existenți se conectează la 1 logic, iar celelalte la 0 logic. Schemele din figura 5.16 prezintă aceste implementări.

 


Fig. 5.16 Implementare cu MUX/DMUX cu 3 intrări de selecție

 


Fig. 5.17 Implementare cu MUX/DMUX cu 2 intrări de selecție

Să se implementeze aceeași funcție binară folosind demultiplexor cu două intrări de selecție și multiplexor cu două intrări de selecție.

De data aceasta nu mai avem la dispoziție orice termen produs fundamental al funcției. Pe cei pe care îi avem, îi vom pune în evidență construind produse de două variabile, la care vom adăuga alte circuite combinaționale, conform expresiei algebrice care rezultă în urma transformării. Aplicând variabilele B și C pe intrările de selecție, putem scrie următoarele relații:

$$\begin{aligned} f &= P_0 + P_1 + P_2 + P_6 + P_7 = \overline{A}(\overline{B}\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C}) + A(\overline{B}\overline{C} + BC) = \\ &= \overline{A}(P'_0 + P'_1 + P'_2) + A(P'_2 + P'_3) = \overline{A}(P'_0 + P'_1) + P'_2 + AP'_3 = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{A}} \cdot \overline{P'_0} \cdot \overline{P'_1} \cdot \overline{P'_2} \cdot A \cdot \overline{P'_3}}}}} \end{aligned}$$

Notăția P'_i indică că avem de-a face cu alți termeni produs, de numai două variabile. Evident că aceste variabile pot fi alese arbitrar, deci problema are multe soluții.

Mai trebuie să facem o observație importantă. La implementările cu porți, ne-am obișnuit ca variabila A să fie cea mai semnificativă. Am păstrat și aici această convenție, dar trebuie să reținem că la majoritatea circuitelor reale lucrurile stau exact invers. Consultarea datelor de catalog este foarte importantă, atunci când folosim circuite integrate reale.

În concluzie, circuitele folosite implementează toți termenii produs fundamentali ai unei funcții cu număr de variabile mai mic sau egal cu numărul de intrări de selecție n . Din acest motiv, implementarea funcțiilor binare nu necesită operații de minimizare, ci numai alegerea corectă a conexiunilor. Dacă numărul de variabile ale funcției este mai mic sau egal cu numărul de intrări de selecție n , atunci implementarea se face direct. În caz contrar mai sunt necesare o serie de transformări algebrice pentru a găsi o altă structură adițională formată de obicei din porți, care să completeze lipsa intrărilor de selecție de la multiplexor sau demultiplexor.

5.3 Circuite aritmetice

Circuitele aritmetice mai sunt numite **circuite specializate**, fiind clasificate în **circuite cu funcții dedicate** și **circuite cu funcții selectabile** ([Ștefan, 1993]). Dintre circuitele cu funcții dedicate vom discuta despre **sumator**, **comparator**, **circuite de deplasare** și **multiplicator**, iar dintre cele cu funcții selectabile vom prezenta **unitatea logico-aritmetică**.

Sumatorul calculează suma aritmetică a unor operanzi binari. Dacă operanzii au n biți, atunci circuitul se compune din n sumatoare complete de 1 bit. Sumatorul complet pentru operanzi de 1 bit a fost prezentat la începutul capitolului. Dezavantajul acestor circuite, numite și **sumatoare cu transport înlănțuit**, este timpul mare de execuție a operației, pentru că semnalele de depășire trebuie să se propage prin toate cele n sumatoare complete. Circuitul integrat din figura 5.18 este un sumator pentru cuvinte de 4 biți.

Pentru a crește viteza de execuție a operației s-a implementat o tehnică de **propagare rapidă a transportului în sumatorul cu transport anticipat**. Dacă x_i și y_i sunt cei doi operanzi de 1 bit pentru celula de sumare de rang i , atunci observăm că:

- semnalul de generare a transportului este $g_i = x_i \cdot y_i$, adică transportul este generat dacă ambii operanzi au valoarea logică 1
- semnalul de propagare a transportului este $p_i = x_i + y_i$, adică propagarea transportului are loc dacă cel puțin unul din operanzi are valoarea logică 1
- ieșirea de carry a etajului i devine: $c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$.

Pentru toate cele 4 celule de sumare obținem:

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot c_1 = g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot c_2 = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot c_3 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

Fiecare ecuație este implementată folosind numai 3 nivele de logică, deci timpul de propagare final este minim. Propagarea transportului s-a transformat într-un calcul anticipat, fiecare transport se poate calcula în paralel, fără a mai aștepta calcule de la rangurile inferioare.

Aceste soluții reprezintă totuși soluții limită. Prima este minimală ca dimensiune, iar a doua maximală ca viteză. Ambele soluții par a fi departe de optim. Un prim pas către o soluție optimă constă în îmbinarea celor două soluții. Se obține **sumatorul cu transport anticipat pe blocuri** ([Ștefan, 2000]).

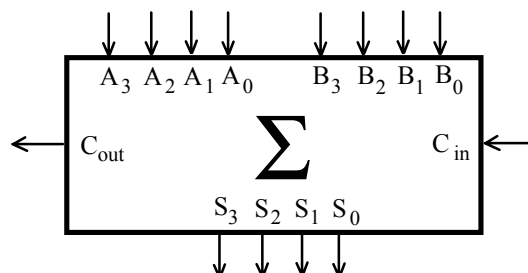


Fig. 5.18 Sumator binar de 4 biți

 


Fig. 5.19 Comparator de 8 biți

Comparatorul este un circuit integrat care realizează compararea a două cuvinte de 4 biți. Cele două cuvinte notate cu A și B se aplică pe intrări, rezultatul comparării fiind furnizat la cele 3 ieșiri, $A < B$, $A = B$, $A > B$. Există și 3 intrări, denumite la fel, care sunt necesare pentru cascada mai multor circuite, în scopul comparării unor operanzi mai mari. Figura 5.19 exemplifică extinderea capacității de comparare la cuvinte de 8 biți, folosind comparatoare pe 4 biți. Acest transport de informație se face de la rangurile superioare spre cele inferioare, spre deosebire de sumator, unde depășirea se propagă spre rangurile binare mai mari.

Funcția de deplasare spre stânga sau spre dreapta se poate realiza fie combinațional, fie secvențial. Soluția combinațională presupune utilizarea unor circuite de multiplexare. Circuitul din figura 5.20 este un caz particular de **circuit de deplasare** spre dreapta, în care nici unul din biții de intrare nu se pierde. Avem de-a face de fapt cu o **operație de rotire**, iar circuitul se mai numește **rotitor combinațional**. Conexiunile intrărilor sunt făcute în așa fel încât pentru secvența $s_1s_2 = 00, 01, 10, 11$ aplicată pe intrările de selecție, vom avea următoarea secvență de ieșire: $I_3I_2I_1I_0, I_0I_3I_2I_1, I_1I_0I_3I_2$ și $I_2I_1I_0I_3$.

Circuitele de deplasare spre stânga permit realizarea multiplicării cu puterile întregi ale lui 2, iar cele de deplasare spre dreapta permit împărțirea cu puterile întregi ale lui 2. Pentru a realiza orice înmulțire sunt necesare însă circuite mai elaborate. Există soluția combinațională, care oferă varianta cea mai rapidă, soluții secvențiale, sau soluții programate. Soluția combinațională folosește **multiplicatorul elementar** care realizează înmulțirea a două cuvinte de un bit. Structura internă și simbolul logic pentru acest circuit sunt prezentate în figura 5.21. Poarta logică ȘI realizează înmulțirea biților A și B , iar sumatorul complet de 1 bit adună produsul cu cel realizat de bitul mai puțin semnificativ.

 


Fig. 5.20 Rotitorul combinațional

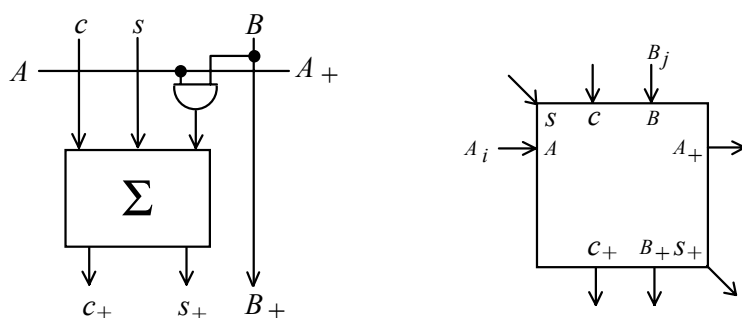


Fig. 5.21 Structura internă și simbolul logic pentru multiplicatorul elementar

Pentru a realiza un **circuit de înmulțire** combinațional pentru cuvinte de n biți trebuie să interconectăm n^2 multiplicatoare elementare într-o matrice bidimensională, sugerată de algoritmul de înmulțire (cazul $n = 4$):

				A_3	A_2	A_1	A_0
				B_3	B_2	B_1	B_0
				A_3B_0	A_2B_0	A_1B_0	A_0B_0
				A_3B_1	A_2B_1	A_1B_1	A_0B_1
				A_3B_2	A_2B_2	A_1B_2	A_0B_2
				A_3B_3	A_2B_3	A_1B_3	A_0B_3
X_7	X_6	X_5	X_4	X_3	X_2	X_1	X_0

Sumarea produselor A_iB_j se face ținând cont și de transportul intermediar c_+ .

 


Fig. 5.22 Înmulțitor combinațional de 4 biți

 


Fig. 5.23 Unitate logico-aritmetică de 4 biți

Unitatea logico-aritmetică (prescurtat ULA sau ALU – Arithmetic and Logic Unit) este un circuit care realizează prelucrări diverse asupra aceluiași variabile aplicate intrărilor. Exemplul din figura 5.23 este un circuit ALU pentru operanzi de 4 biți. Operandul stâng are intrările $A_3A_2A_1A_0$, iar operandul drept are intrările $B_3B_2B_1B_0$. Intrarea M stabilește tipul operației efectuate (aritmetică sau logică), iar cele 4 intrări de selecție aleg una din cele 16 operații posibile. Rezultatul operației apare la ieșirile $F_3F_2F_1F_0$.

Există însă și o serie de semnale cu semnificație independentă, numite **indicatori**, sau **flag-uri**. Ele caracterizează relații între operanzi sau rezultatul operației efectuate. Printre operațiile aritmetice care pot fi efectuate de ALU este și adunarea celor doi operanzi. Există deci o intrare de transport de la rangul inferior, C_{in} , dar și o ieșire, C_{out} , care se activează atunci când rezultatul depășește numărul de biți disponibili. O altă ieșire semnalizează identitatea celor doi operanzi, iar altele furnizează semnalele P și G pentru transportul anticipat.

Fiind un circuit cu mai multe funcții, bănuim că și **complexitatea** lui este mai mare. Ea este totuși greu de evaluat, dacă privim circuitul numai din punct de vedere funcțional. În funcție de performanțele impuse, de restricțiile tehnologice sau experiența subiectivă a proiectantului se pot concepe diverse organizări distincte. Circuitul ALU de 4 biți de tipul SN74181, realizat în tehnologie TTL, de exemplu, conține 63 de porți logice și 153 intrări.

5.4 Complexitatea structurilor combinaționale

Complexitatea unui circuit combinațional oferă o imagine asupra mărimii circuitului, asupra efortului structural depus pentru realizarea lui. Dacă notăm cu n numărul variabilelor de intrare, atunci vom nota cu $S(n)$ (de la *size*) complexitatea circuitului. Ea reprezintă, prin definiție, numărul total de intrări în porțile logice ale circuitului ([Ștefan, 1993]).

Adâncimea circuitului reprezintă numărul maxim de nivele logice (porți logice) parcurse de un semnal de la intrare până la ieșirea circuitului. Se notează de obicei cu $D(n)$, (de la *depth*). De obicei, un circuit realizat cu adâncime minimă tinde spre o complexitate maximă și invers.

Pentru că discutăm despre circuite, trebuie să punem în evidență un caz particular de circuit, numit **formulă**. **Formula** se definește ca o rețea de porți logice, cu proprietatea că fiecare poartă are un fan-out egal cu 1. **Circuitul** este o rețea de porți logice care conține cel puțin o poartă cu fan-out mai mare sau egal cu 2. Termenii de formulă și circuit indică faptul că o subexpresie este scrisă de câte ori apare în expresia unei funcții binare, în timp ce într-un circuit o poartă se poate implementa o singură dată și conecta la intrarea mai multor porți.

Exemplul 5.3

Să exemplificăm definițiile anterioare folosind circuitele din figura 5.24. Circuitul din figura 5.24a este o formulă de complexitate $S(4) = 6$ și adâncime $D(4) = 3$. Circuitul din figura 5.24f este tot o formulă de aceeași complexitate, dar de adâncime mai mică, $D(4) = 2$. În figura 5.24e avem un circuit de complexitate $S(4) = 12$ și adâncime $D(4) = 4$.

Se constată uneori că anumite moduri de definire a funcțiilor binare, uneori cele recursive, impun structuri de complexitate mică, dar de adâncime foarte mare, lucru care afectează timpul de propagare prin circuit. Dacă folosim **O-notația** din teoria complexității temporale a algoritmilor, putem enunța **teorema lui Spira**, care permite reducerea adâncimii unei formule: Orice structură combinațională de tip formulă cu $D(n) = O(n)$ poate fi transformată în alta cu $D(n) = O(\log n)$.

Demonstrația ne oferă și procedeul practic de realizare a transformării. Ea poate fi urmărită mai ușor pe exemplul din figura 5.24, unde $n = 4$. Dacă $n - 1$ porți logice formează o formulă, atunci ieșirea primelor $n/2 - 1$ porți generează semnalul de selecție pentru un MUX cu două intrări; ultimele $n/2$ circuite sunt dublate, iar pe intrarea ce provine de la primele $n/2 - 1$ porți se aplică 1 logic la grupul conectat la intrarea I_1 și 0 logic la cel de la intrarea I_0 . Formula a devenit mai complexă, dar adâncimea s-a redus de la $O(n)$ la $O(n/2)$. Regula se poate repeta pentru fiecare grup de porți logice, reducând de fiecare dată adâncimea până ce se ajunge la $D(n) = O(\log n)$.

 


Fig. 5.24 Exemplificarea teoremei lui Spira

Probleme

5.1 Să se implementeze un sumator complet de 1 bit, folosind:

- a) multiplexoare cu 4 căi de intrare;
- b) decodificator cu 4 căi de ieșire și porți;

Comparați cele două soluții din punct de vedere al numărului de circuite integrate și al timpului de propagare.

5.2 Să se implementeze un convertor de cod, din cod binar în cod Gray, pentru numere reprezentate pe 3 biți, folosind:

- a) un decodificator și porți;
- b) multiplexoare cu 4 căi de intrare;
- c) număr minim de circuite;

Comparați cele 3 soluții obținute.

([Ștefan, 1992])

5.3 Să se implementeze cu un număr minim de porți ȘI-NU circuitul logic cu ieșiri multiple descris de următoarele funcții:

$$F = P_2 + P_3 + P_{10} + P_{13} + P_{15}$$

$$G = P_4 + P_5 + P_{10} + P_{13} + P_{15}$$

$$H = P_8 + P_9 + P_{10}$$

([Mureșan, 1996])

5.4 Să se extindă capacitatea de multiplexare/demultiplexare la 16 căi de intrare/ieșire, folosind multiplexoare/demultiplexoare cu 8 căi de intrare/ieșire. Analizați posibilitățile de implementare atât în tehnologie TTL, cât și în tehnologie CMOS.

5.5 Circuitul logic combinațional considerat posedă 4 intrări, 2 ieșiri și funcționează astfel încât:

- dacă $F = 00$, atunci $Q = I$;
- dacă $F = 01$, atunci $Q = I + 1 \pmod{4}$;
- dacă $F = 10$, atunci $Q = I - 1 \pmod{4}$;
- dacă $F = 11$, atunci $Q = \bar{I}$,

unde F , Q și I sunt cuvinte de câte doi biți.

- a) Să se scrie funcțiile logice Q_1 și Q_0 asociate ieșirilor circuitului.
- b) Să se implementeze circuitul anterior descris.

([Ștefan, 1992])

5.6 La intrarea unui circuit se aplică doi operanzi de câte 1 bit, notați cu A și B . Un cod de 2 biți, notat cu F , stabilește ieșirea Y_1 a circuitului, după cum urmează: dacă $F = 00$, atunci $Y_1 = \overline{A \cdot B}$; dacă $F = 01$, atunci $Y_1 = A + B$; dacă $F = 10$, atunci $Y_1 = \bar{B}$; iar dacă $F = 11$, atunci $Y_1 = A \oplus B$. Circuitul mai are o ieșire, notată cu Y_2 , care se activează prin 1 logic dacă $A = B$. Să se implementeze circuitul.

5.7 Se consideră un circuit care generează la ieșire $M = \lceil \log_2 N \rceil + 1$, pentru N reprezentat binar aplicat la intrare, $N \in (0, 255]$. Se cer:

- a) funcția logică a circuitului;
- b) implementarea circuitului.

([Ștefan, 1992])

5.8 Să se proiecteze un sumator-scăzător pentru cuvinte de patru biți reprezentând numere pozitive.

([Ștefan, 1992])

5.9 Să se proiecteze un sumator pentru două numere BCD de câte o cifră.

([Ștefan, 1992])

5.10 Aveți la dispoziție un decodificator BCD-7segmente care afișează cifrele 6 și 9 așa cum se vede în partea stângă a figurii de mai jos. Proiectați un circuit care să utilizeze decodificatorul dat, și care să afișeze cifrele menționate ca în partea dreaptă a figurii de mai jos.



5.11 Proiectați un rotitor combinațional cu 16 intrări și 16 ieșiri, care are 4 intrări de control. Cuvântul furnizat la ieșire este cel aplicat pe intrare, dar rotit cu un număr de poziții dat de cuvântul de control. De exemplu, pentru cuvântul de intrare ABCDEFGHIJKLMNOP (fiecare literă reprezintă un bit) și cuvântul de selecție 0101 (5), atunci cuvântul la ieșire va fi FGHIJKLMNOPABCDE. Nu desenați schema completă a circuitului, numai schițați și descrieți circuitul în termeni generali, arătând ce tipuri de circuite integrate folosiți și care este numărul lor.

([Wakerly, 1990])

5.12 Proiectați un circuit combinațional care are ca intrări doi operanzi întregi fără semn pe câte 8 biți, X și Y , și un semnal de control MIN/MAX. Ieșirea circuitului este un întreg fără semn pe 8 biți, Z , astfel încât $Z = 0$ dacă $X = Y$; în caz contrar, $Z = \min(X, Y)$ dacă MIN/MAX = 1, și $Z = \max(X, Y)$ dacă MIN/MAX = 0.

([Wakerly, 1990])