

7 SISTEME SECVENȚIALE SINCRONE

7.1 Registre

Registrele sunt structuri numerice formate din bistabile care comută sincron (pe intrările de ceas ale lor se aplică același semnal de CLOCK) și care au un scop comun. Scopul este fie acela de a deplasa biții de date într-o anumită direcție, fie de a-i memora temporar între două fronturi ale ceasului. Deplasarea datelor se poate face de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, sau bidirecțional, iar registrele care fac aceste operații se numesc **registre de deplasare** sau **registre serie**. Memorarea datelor se face cu **registre de stocare** sau **registre paralel**.

Un registru de 3 biți pentru deplasarea spre dreapta a datelor este reprezentat în figura 7.1. Pe frontul activ al ceasului, valoarea logică de pe intrarea A este memorată în bistabilul 1 și apare la ieșirea Q_1 , valoarea anterioară a ieșirii Q_1 apare la ieșirea Q_2 , iar valoarea anterioară a ieșirii Q_2 apare la ieșirea Q_3 . Valoarea anterioară a ieșirii Q_3 se pierde.

Tabelul tranzițiilor din figura 7.2 ilustrează toate tranzițiile posibile care au loc în circuit. Ansamblul celor 3 coloane din stânga tabelului indică fiecare dintre cele 8 stări prezente posibile $Q_1Q_2Q_3$, iar celelalte coloane indică tranziția în starea următoare a sistemului $Q_1^+Q_2^+Q_3^+$, în cele două situații: când intrarea A este 0 logic sau 1 logic.

Diagrama stărilor este reprezentată în figura 7.3. Fiecare nod al grafului, reprezentat printr-un cerc cu eticheta $Q_1Q_2Q_3$, este o stare a sistemului, iar cele 16 arce orientate,

 


Fig. 7.1 Registru de deplasare spre dreapta de 3 biți

Q_1	Q_2	Q_3	$Q_1^+ \quad Q_2^+ \quad Q_3^+$					
			$A = 0$			$A = 1$		
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1

Fig. 7.2 Tabelul tranzițiilor pentru registrul serie de 3 biți

 


Fig. 7.3 Diagrama stărilor pentru registrul serie de 3 biți

etichetate cu valoarea logică a intrării A, sugerează toate tranzițiile posibile de la o stare la alta a circuitului.

Registrul paralel realizează "stocarea temporară a unor configurații binare într-o zonă "ușor" accesibilă prelucrării. Registrul este o memorie al cărei conținut are o dinamică foarte puternică. Registrul este memoria zonelor de viteză maximă dintr-un sistem digital de prelucrare" ([Ștefan, 1984]).

 


Fig. 7.4 Registru paralel de 4 biți

 


Fig. 7.5 Registru serie-paralel de 4 biți

Registru paralel de 4 biți este reprezentat în figura 7.4. Intrările de date $D_0D_1D_2D_3$ se aplică simultan pe intrările bistabilelor din structură, iar ieșirile bistabilelor $Q_0Q_1Q_2Q_3$ sunt disponibile la ieșirile circuitului. Prin activarea pe 0 logic a intrării asincrone $\overline{CLR}$ (Clear) se resetează toate bistabilele din structură.

Cele două tipuri de registre prezentate sunt utilizabile în aplicații în care transferul datelor se face numai serie, sau numai paralel. De multe ori este necesară însă trecerea de la transferul serie la cel paralel, sau invers. Pentru a rezolva această necesitate a fost conceput **registru serie-paralel**. Un registru serie-paralel de 4 biți este prezentat în figura 7.5.

Bistabilul de tip D din structura registrului serie-paralel trebuie să primească date la intrare din două surse: bistabilul D anterior, la deplasarea serie, sau exteriorul registrului, la încărcarea paralel. Este deci necesară multiplexarea celor două surse. Dacă intrarea $\overline{S/P} = 0$, atunci intrările notate cu 0 ale multiplexoarelor sunt conectate la ieșirile W: intrarea SI (serial input) se aplică la intrarea primului bistabil D_0 ; Q_0 se conectează la D_1 , Q_1 se conectează la D_2 , iar Q_2 se conectează la D_3 . Avem o configurație de registru serie cu deplasare spre dreapta. Dacă intrarea $\overline{S/P} = 1$, atunci intrările notate cu 1 ale multiplexoarelor sunt conectate la ieșirile W: I_0 se aplică la intrarea D_0 , I_1 se conectează la D_1 , I_2 se conectează la D_2 , iar I_3 se conectează la D_3 . Deci o configurație de registru paralel.

7.2 Numărătoare sincrone

Numărătoarele sincrone sunt structuri numerice care comută sincron și care parcurg o diagramă a stărilor circulară, adică un drum continuu și închis printre stările sale. Bistabilele sunt de obicei de tip T, iar intrările lor, care pot da cele două valori logice în funcție de tranziția realizată de sistem, sunt stabilite de o logică combinațională.

Evident că funcția de numărare poate fi realizată și cu sisteme de ordin inferior, cum ar fi bistabilele de tip D, circuitul având în acest caz o buclă globală introdusă peste elementele de memorie din structură. Funcția de numărare poate fi realizată și cu sisteme de ordin superior, în situații ce se pot dovedi justificate numai de contexte foarte particulare. De exemplu, un calculator ar putea fi utilizat la executarea unor operații de numărare.

Algoritmul folosit pentru sinteza unui numărător sincron parcurge următoarele etape:

1. se construiește tabelul tranzițiilor, în care se trece fiecare stare prezentă a numărătorului și starea următoare care îi corespunde (starea fiecărui bistabil se trece pe câte o coloană pe verticală).
2. se examinează stările fiecărui bistabil i , Q_i și Q_i^+ , și se trec în tabel, în coloane adiacente, valorile funcțiilor de excitație pentru tipul respectiv de bistabil (de exemplu J_i și K_i).
3. se obțin ecuațiile algebrice ale funcțiilor de excitație, de obicei prin minimizarea acestor funcții, folosind metodele cunoscute de la implementarea funcțiilor binare.
4. se implementează schema logică a numărătorului, și, eventual, se verifică prin analiză funcționarea corectă a circuitului obținut.

Exemplul 7.1

Ne propunem să facem sinteza unui numărător sincron modulo 5, care numără crescător. Vom folosi bistabile JK și pe urmă bistabile D. Pentru numărarea celor 5 stări, de la 0 la 4, sunt necesare 3 bistabile. Diagrama stărilor este prezentată în figura 7.6.

În tabelul tranzițiilor din figura 7.7 s-au trecut stările prezente și cele viitoare ale sistemului. S-au luat în considerare numai tranzițiile indicate în diagrama stărilor. Celelalte tranziții au fost ignorate, înlocuind valoarea lui Q_i^+ cu simbolul x-don't care. Scopul nostru este să găsim cel mai simplu circuit care realizează tranzițiile indicate. Analiza circuitului sintetizat va permite completarea diagramei stărilor sau a tabelului tranzițiilor cu aceste tranziții, care nu au fost luate în considerare în etapa de sinteză a circuitului.

 


Fig. 7.6 Diagrama stărilor pentru numărătorul crescător modulo 5

Q_4	Q_2	Q_1	Q_4^+	Q_2^+	Q_1^+	J_4	K_4	J_2	K_2	J_1	K_1
0	0	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x
0	0	1	0	1	0	0	x	1	x	x	1
0	1	0	0	1	1	0	x	x	0	1	x
0	1	1	1	0	0	1	x	x	1	x	1
1	0	0	0	0	0	x	1	0	x	0	x
1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Fig. 7.7 Tabelul tranzițiilor pentru numărătorul crescător modulo 5

J	K	Q^+		Q	Q^+	J	K
0	0	Q		0	0	0	x
0	1	0	→	0	1	1	x
1	0	1		1	0	x	1
1	1	$\bar{Q}$		1	1	x	0

Fig. 7.8 Cele două reprezentări pentru tabelul de tranziții al bistabilului de tip JK

Coloanele funcțiilor de excitație J_i și K_i au fost completate cu ajutorul tabelului de tranziții al bistabilului JK din figura 6.13. El a fost scris sub o altă formă, în figura 7.8.

Explorând valorile funcțiilor J_i și K_i din tabel ($i = 1, 2, 4$), constatăm că putem scrie $K_4 = K_1 = 1$. Pentru minimizarea celor 4 funcții rămase se construiesc diagramele Veitch-Karnaugh și rezultă ecuațiile algebrice din figura 7.9. Cu ajutorul ecuațiilor obținute se implementează schema logică a circuitului, care este reprezentată în figura 7.10.

Analiza circuitului se poate face cu ajutorul schemei logice și a tabelului din figura 7.8, sau cu ajutorul ecuației de stare a bistabilului JK dedusă în paragraful 6.5.

 


Fig. 7.9 Minimizarea funcțiilor de excitație pentru bistabilele JK

 


Fig. 7.10 Schema logică a numărătorului sincron modulo 5 cu bistabile JK

Considerând că starea prezentă a circuitului din figura 7.10 este $Q_4Q_2Q_1 = 101$, atunci $J_4 = 0$, $K_4 = 1$ și conform tabelului lui JK, $Q_4^+ = 0$. În aceeași stare prezentă avem $Q_4Q_2Q_1 = 101$, $J_2 = 1$ și $K_2 = 1$, deci $Q_2^+ = 1$, adică complementul stării prezente. În sfârșit, ultimul bistabil are intrările $J_1 = 0$ și $K_1 = 1$, și starea lui următoare este $Q_1^+ = 0$.

Să verificăm tranziția de mai sus și cu ajutorul ecuației de stare a bistabilului JK: $Q_i^+ = J_i \cdot \bar{Q}_i + \bar{K}_i \cdot Q_i$. Pentru bistabilul 4 putem scrie: $Q_4^+ = J_4 \cdot \bar{Q}_4 + \bar{K}_4 \cdot Q_4 = Q_2 \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_4$. Dacă introducem valorile stării prezente $Q_4Q_2Q_1 = 101$, rezultă $Q_4^+ = 0$. Pentru al doilea bistabil $Q_2^+ = J_2 \cdot \bar{Q}_2 + \bar{K}_2 \cdot Q_2 = Q_1 \cdot \bar{Q}_2 + \bar{Q}_1 \cdot Q_2 = Q_1 \oplus Q_2$. Rezultă de aici $Q_2^+ = 1$. În sfârșit, $Q_1^+ = J_1 \cdot \bar{Q}_1 + \bar{K}_1 \cdot Q_1 = \bar{Q}_4 \cdot \bar{Q}_1$, deci starea lui următoare este $Q_1^+ = 0$. Diagrama completă a stărilor este reprezentată în figura 7.11.

Schema logică din figura 7.12 reprezintă aceeași structură implementată cu bistabile de tip D. Funcțiile D_4 , D_2 și D_1 se obțin prin minimizarea funcțiilor Q_4^+ , Q_2^+ și respectiv Q_1^+ din tabelul dat în figura 7.7, ecuația de stare a bistabilului D fiind $Q_i^+ = D_i$. Se poate observa că circuitul combinațional rezultat este implementat cu număr minim de porți și este mai complicat decât cel găsit la sinteza cu bistabile de tip JK. Acest lucru era de așteptat, deoarece gradul de structurare superior al bistabilului JK simplifică logica combinațională necesară pentru efectuarea tranzițiilor impuse. Lăsăm în seama cititorului efectuarea analizei circuitului și completarea diagramei stărilor.

 


Fig. 7.11 Analiza completă a circuitului oferă toate tranzițiile posibile

 


Fig. 7.12 Schema logică a numărătorului sincron modulo 5 cu bistabile D

7.3 Automate cu stări finite

Registrele, numărătoarele și chiar simplul bistabil de tip JK sunt **automate cu stări finite**. Un automat cu stări finite se definește formal prin cvintuplul $A = (X, Y, Q, \delta, \lambda)$, unde semnificația celor cinci elemente este următoarea:

- $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ reprezintă mulțimea finită a configurațiilor binare de intrare,
- $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_r\}$ reprezintă mulțimea finită a configurațiilor binare de ieșire,
- $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_p\}$ reprezintă mulțimea finită a configurațiilor binare de stare,
- $\delta: X \times Q \rightarrow Q$ este funcția de tranziție a stărilor,
- $\lambda: X \times Q \rightarrow Y$ este funcția de tranziție a ieșirilor.

Bistabilul de tip JK are 2 intrări de date notate cu J și K, deci mulțimea X are 4 elemente: $X = \{00, 01, 10, 11\}$. Registrul serie din figura 7.1 are o intrare de date notată cu A și mulțimea X are în acest caz numai 2 elemente: $X = \{0, 1\}$. Cele 3 bistabile ale registrului stabilesc elementele mulțimii stărilor: $Q = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$. În toate exemplele de până acum nu am avut alte ieșiri decât cele ale bistabilelor, deci mulțimea Y este vidă.

Dacă funcția de tranziție a ieșirilor depinde atât de starea sistemului cât și de intrări, adică $\lambda: X \times Q \rightarrow Y$, atunci automatul este **de tip Mealy**, iar dacă ieșirea depinde numai de starea internă a sistemului, adică $\lambda: Q \rightarrow Y$, atunci automatul este **de tip Moore**.

În acest capitol ne ocupăm de **automatele finite sincrone**, adică cele la care funcțiile de tranziție δ și λ sunt calculate la momente de timp determinate de un semnal de ceas. Frontul activ al ceasului comandă actualizarea valorilor funcțiilor de tranziție, calculul lor fiind încheiat înainte de apariția următorului front activ de ceas. Spațiul timpului este discret și este format din mulțimea multiplilor perioadei semnalului de ceas.

Există posibilitatea separării unui automat finit în două blocuri funcționale, așa cum se poate vedea în figura 7.13. Această separare nu este obligatorie, dar este deosebit de utilă în proiectare. Aceasta, deoarece subsistemul de memorare poate fi definit foarte simplu, ca un registru paralel cu un număr suficient de bistabile, în timp ce subsistemul de prelucrare este format dintr-o logică combinațională mai complexă și mai greu de definit.

 


Fig. 7.13 Separarea funcțională a unui automat finit

 


Fig. 7.14 Structuri fundamentale de automate finite

Automatele se pot clasifica în **imediate**, dacă ieșirile lor se modifică imediat ce se modifică intrările sau stările, și **cu întârziere**, dacă ieșirile se modifică cu o întârziere de o perioadă de ceas, față de modificarea intrărilor sau a stărilor. Cele patru structuri fundamentale de automate finite rezultate prin combinarea tipurilor prezentate mai sus sunt date în figura 7.14.

Orice automat Mealy cu întârziere poate fi transformat într-un automat Moore imediat și, invers, orice automat Moore imediat poate fi transformat într-un automat Mealy cu întârziere. Exemplul din figura 7.15 arată că transformarea unui automat Moore în automat Mealy este mai simplă, deoarece în afara mulțimilor X și Y se conservă și spațiul stărilor Q . La transformarea unui automat Mealy în automat Moore este posibil ca numărul de stări să difere, deoarece pentru fiecare ieșire y_i diferită avem nevoie de o nouă stare.

 


Fig. 7.15 Transformarea automatelor finite

Problema fundamentală care se pune la sinteza automatelor finite este o **problemă de optimizare**. Proiectantul nu poate acționa asupra numărului de intrări și ieșiri din sistem, deoarece ele sunt date prin specificațiile de proiectare, dar are deplina libertate de a acționa asupra mulțimii stărilor sistemului. Prin **reducerea numărului de stări** scade numărul elementelor de memorie, deci a bistabilelor din structură, și se reduce numărul funcțiilor de excitație, cu alte cuvinte complexitatea circuitului combinațional.

La fel de importantă este și **codificarea stărilor** rămase după reducere. O codificare care respectă anumite principii poate genera un circuit combinațional foarte apropiat de optim, în timp ce o codificare întâmplătoare poate genera un circuit mult prea complicat.

7.4 Reducerea numărului de stări

Pentru reducerea numărului de stări vom căuta stările care nu se deosebesc prin comportare, adică stări care generează aceleași stări viitoare și aceleași ieșiri, pentru aceeași secvență de date aplicate la intrare. Două stări de acest fel vor fi numite **stări echivalente**.

Vom spune că două stări q_i și q_j ale unui automat $A = (X, Y, Q, \delta, \lambda)$ sunt echivalente, $q_i \equiv q_j$, dacă $\lambda(q_i, x^k) = \lambda(q_j, x^k)$ și $\delta(q_i, x^k) = \delta(q_j, x^k)$ pentru orice secvență finită posibilă de intrare x^k .

Se pot defini și **automate echivalente**, cu condiția ca ele să fie **complet definite**, adică pentru orice stare prezentă și pentru orice intrare să existe o stare următoare, deci tranziția respectivă să fie definită de la început.

Două automate complet definite $A_1(X, Y, Q_1, \delta_1, \lambda_1)$ și $A_2(X, Y, Q_2, \delta_2, \lambda_2)$ sunt echivalente dacă și numai dacă pentru orice stare $q_i \in Q_1$ există o stare $q_j \in Q_2$, astfel încât $q_i \equiv q_j$, și pentru orice stare $q_j \in Q_2$ există o stare $q_i \in Q_1$, astfel încât $q_j \equiv q_i$. Prin urmare, dacă le privim din exterior, cele două automate echivalente nu pot fi diferențiate funcțional.

Exemplul 7.2

Dacă considerăm automatele descrise prin tabelele din figura 7.16 și aplicăm secvența de intrare 0, 1, 1, 0 automatului A_1 aflat în stările q_1 sau q_3 și automatului A_2 aflat în starea s_1 , obținem: $\lambda_1(q_1, (0,1,1,0)) = \lambda_1(q_1, 0)$, $\lambda_1(\delta_1(q_1, 0), 1)$, $\lambda_1(\delta_1(\delta_1(q_1, 0), 1), 1)$, $\lambda_1(\delta_1(\delta_1(\delta_1(q_1, 0), 1), 1), 0)) = \lambda_1(q_1, 0)$, $\lambda_1(q_3, 1)$, $\lambda_1(q_2, 1)$, $\lambda_1(q_2, 0) = 0, 1, 0, 1$ ca ieșiri pentru q_1 .

starea prezentă	starea următoare/ieșire	
	$x = 0$	$x = 1$
q_1	$q_3/0$	$q_2/1$
q_2	$q_1/1$	$q_2/0$
q_3	$q_1/0$	$q_2/1$

automatul A_1

starea prezentă	starea următoare/ieșire	
	$x = 0$	$x = 1$
s_1	$s_1/0$	$s_2/1$
s_2	$s_1/1$	$s_2/0$

automatul A_2

Fig. 7.16 Două automate finite echivalente

Pentru starea q_3 obținem: $\lambda_1(q_3, (0,1,1,0)) = \lambda_1(q_3, 0), \lambda_1(q_1, 1), \lambda_1(q_2, 1), \lambda_1(q_2, 0) = 0, 1, 0, 1$, iar pentru starea s_1 avem: $\lambda_2(s_1, (0,1,1,0)) = \lambda_2(s_1, 0), \lambda_2(s_1, 1), \lambda_2(s_2, 1), \lambda_2(s_2, 0) = 0, 1, 0, 1$. Observăm că aceeași secvență de intrare generează aceleași ieșiri pentru cele 3 stări considerate. Deși nu putem încerca toate secvențele de intrări posibile, putem afirma că cele 3 stări sunt echivalente: $q_1 \equiv q_3 \equiv s_1$. La fel se arată că $q_2 \equiv s_2$ și rezultă că cele două automate sunt echivalente, adică: $A_1 \equiv A_2$.

Dacă partiționăm stările unui automat $A = (X, Y, Q, \delta, \lambda)$ în **clase de echivalență** și luăm din fiecare clasă un singur reprezentant, vom obține un **automat redus**, $A_r = (X, Y, Q_r, \delta_r, \lambda_r)$, care este un automat cu număr minim de stări, echivalent cu cel inițial.

Partiționarea mulțimii stărilor în clase de echivalență se face folosind **metoda tabelului implicațiilor**. Tabelul conține un număr de compartimente egal cu numărul tuturor perechilor posibile de stări. Aceste compartimente sunt aranjate într-un tabel triunghiular, în care liniile sunt definite de stările automatului fără prima stare, iar coloanele, de stările automatului fără ultima stare. Fiecare compartiment conține rezultatul comparării a două stări, adică:

- simbolul $\times$ dacă stările din perechea respectivă sunt evident neechivalente
- simbolul $\checkmark$ dacă stările din perechea respectivă sunt evident echivalente
- implicațiile privind echivalența succesorilor, dacă stările din perechea respectivă sunt 1-echivalente, adică $\lambda(q_i, x^k) = \lambda(q_j, x^k)$.

Clasele de echivalență se stabilesc grupând perechile de stări echivalente în baza proprietății de **tranzitivitate** a relației de echivalență.

Exemplul 7.3

Ne propunem să partiționăm în clase de echivalență stările automatului descris în figura 7.17 și să construim tabelul tranzițiilor pentru automatul redus. Tabelul implicațiilor este reprezentat în figura 7.18.

Observăm că stările q_1 și q_2 sunt evident neechivalente, pentru că generează ieșiri diferite pentru intrarea x_1 , în timp ce stările q_7 și q_8 sunt evident echivalente, pentru că generează stări următoare și ieșiri absolut identice.

starea prezentă	starea următoare/ieșire			
	x_1	x_2	x_3	x_4
q_1	$q_1/0$	$q_3/0$	$q_4/0$	$q_6/1$
q_2	$q_4/1$	$q_2/0$	$q_5/0$	$q_7/1$
q_3	$q_2/0$	$q_5/1$	$q_3/0$	$q_4/1$
q_4	$q_2/1$	$q_4/0$	$q_5/0$	$q_8/1$
q_5	$q_5/1$	$q_2/0$	$q_4/0$	$q_7/1$
q_6	$q_4/0$	$q_5/1$	$q_6/0$	$q_6/1$
q_7	$q_1/0$	$q_6/1$	$q_7/1$	$q_4/0$
q_8	$q_1/0$	$q_6/1$	$q_7/1$	$q_4/0$

Fig. 7.17 Un exemplu de automat finit complet specificat

q_2	×						
q_3	×	×					
q_4	×	$q_7 \equiv q_8$	×				
q_5	×	$q_4 \equiv q_5$	×	$q_2 \equiv q_5$ $q_2 \equiv q_4$ $q_7 \equiv q_8$			
q_6	×	×	$q_2 \equiv q_4$ $q_4 \equiv q_6$	×	×		
q_7	×	×	×	×	×	×	
q_8	×	×	×	×	×	×	✓
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

Fig. 7.18 Tabelul triunghiular al implicațiilor

Observăm că există și echivalențe condiționate: starea q_2 este echivalentă cu starea q_4 numai dacă stările q_7 și q_8 sunt echivalente, condiție îndeplinită după cum am stabilit mai sus. Starea q_3 este echivalentă cu starea q_6 numai dacă starea q_2 este echivalentă cu starea q_4 , și acest lucru este adevărat, și dacă starea q_4 este echivalentă cu starea q_6 . Observăm însă din tabel că stările q_4 și q_6 sunt cert neechivalente, deci concluzia este că stările q_3 și q_6 nu sunt echivalente.

Prin gruparea perechilor de stări echivalente rezultă următoarele clase de echivalență: $\{q_7, q_8\}$, $\{q_2, q_4, q_5\}$ pentru că starea q_2 este echivalentă cu starea q_4 , iar q_4 este echivalentă cu q_5 dacă starea q_2 este echivalentă cu starea q_5 . Stările care nu apar în aceste clase formează, singure, câte o clasă de echivalență: $\{q_1\}$, $\{q_3\}$, $\{q_6\}$. Partiția în clase de echivalență are forma $P = \{\{q_1\}, \{q_2, q_4, q_5\}, \{q_3\}, \{q_6\}, \{q_7, q_8\}\}$.

Dacă alocăm fiecărei clase câte o stare a automatului redus, atunci automatul redus are numai 5 stări: $q_1^r \equiv q_1$, $q_2^r \equiv q_2 \equiv q_4 \equiv q_5$, $q_3^r \equiv q_3$, $q_4^r \equiv q_6$, $q_5^r \equiv q_7 \equiv q_8$. Tabelul tranzițiilor și al ieșirilor pentru automatul redus, tabel reprezentat în figura 7.19, se construiește folosind tabelul inițial din figura 7.17 și relațiile de echivalență între stări. Automatul redus este un automat echivalent, cu număr minim de stări, numit și **automat redus minim**.

starea prezentă	starea următoare/ieșire			
	x_1	x_2	x_3	x_4
q_1^r	$q_1^r/0$	$q_3^r/0$	$q_2^r/0$	$q_4^r/1$
q_2^r	$q_2^r/1$	$q_2^r/0$	$q_2^r/0$	$q_5^r/1$
q_3^r	$q_2^r/0$	$q_2^r/1$	$q_3^r/0$	$q_2^r/1$
q_4^r	$q_2^r/0$	$q_2^r/1$	$q_4^r/0$	$q_4^r/1$
q_5^r	$q_1^r/0$	$q_4^r/1$	$q_5^r/1$	$q_2^r/0$

Fig. 7.19 Tabelul tranzițiilor și al ieșirilor pentru automatul redus

În cazul automatelor **incomplet specificate**, pentru anumite intrări nu sunt definite stările următoare sau ieșirile, deci nu mai putem vorbi de stări echivalente. Dacă totuși două stări q_i și q_j ale unui automat incomplet specificat respectă condițiile de echivalență, în toate cazurile în care sunt specificate stările următoare și ieșirile, atunci cele două stări se numesc **stări compatibile**, și se notează $q_i \sim q_j$.

Determinarea **claselor de compatibilități** este o problemă mai dificilă decât determinarea claselor de echivalență, pentru că relația de compatibilitate nu are proprietatea de tranzitivitate. Ea este numai reflexivă și simetrică. Prin urmare, pentru ca o stare să fie compatibilă cu stările unei clase de compatibilități, ea trebuie să fie compatibilă cu fiecare dintre stările clasei respective, în parte.

Partiționarea mulțimii stărilor în clase de compatibilități se face tot cu ajutorul tabelului implicațiilor. Tabelul conține compartimente aranjate triunghiular ca în exemplul anterior. Fiecare compartiment conține rezultatul comparării a două stări:

- simbolul $\times$ dacă stările din perechea respectivă sunt evident incompatibile
- simbolul $\checkmark$ dacă stările din perechea respectivă sunt evident compatibile
- pentru celelalte compartimente se scriu condițiile de compatibilitate care se impun pentru ca stările comparate să fie compatibile.

Exemplul 7.4

Ne propunem să partiționăm în clase de compatibilități stările automatului descris prin tabelul din figura 7.20 și să construim tabelul tranzițiilor și al ieșirilor pentru automatul redus. Tabelul implicațiilor este reprezentat în figura 7.21.

Se observă că incompatibilitatea stărilor q_2 și q_5 , respectiv a stărilor q_3 și q_6 , determină incompatibilitatea perechilor de stări $\{q_1, q_7\}$, respectiv $\{q_3, q_4\}$ și $\{q_4, q_5\}$, care le implică. Urmărind și celelalte compartimente din tabelul implicațiilor obținem următoarele perechi de stări compatibile: $\{q_1, q_2\}$, $\{q_1, q_3\}$, $\{q_2, q_3\}$, $\{q_2, q_4\}$, $\{q_1, q_5\}$, $\{q_3, q_5\}$, $\{q_2, q_6\}$, $\{q_4, q_6\}$, $\{q_3, q_7\}$ și $\{q_5, q_7\}$.

Dacă analizăm acum primele trei perechi de mai sus observăm că starea q_1 este compatibilă cu stările q_2 și q_3 , care la rândul lor sunt compatibile între ele. Concluzia este că cele trei stări formează împreună o clasă de compatibilități: $\{q_1, q_2, q_3\}$.

starea prezentă	starea următoare/ieșire			
	x_1	x_2	x_3	x_4
q_1	$q_3/0$	-/-	$q_4/1$	$q_2/-$
q_2	-/-	$q_2/1$	$q_6/-$	$q_3/1$
q_3	$q_2/0$	$q_6/1$	-/-	-/-
q_4	-/-	$q_3/1$	$q_2/0$	$q_3/-$
q_5	$q_1/0$	$q_6/1$	$q_4/-$	-/0
q_6	$q_3/1$	$q_2/-$	-/0	$q_3/1$
q_7	$q_2/0$	$q_4/-$	-/1	$q_5/0$

Fig. 7.20 Automat finit incomplet specificat

q_2	$q_2 \sim q_3$ $q_4 \sim q_6$					
q_3	$q_2 \sim q_3$	$q_2 \sim q_6$				
q_4	$\times$	$q_2 \sim q_3$ $q_2 \sim q_6$	$q_3 \sim q_6$			
q_5	$q_1 \sim q_3$	$\times$	$q_1 \sim q_2$	$q_2 \sim q_4$ $q_3 \sim q_6$		
q_6	$\times$	$\checkmark$	$\times$	$q_2 \sim q_3$	$\times$	
q_7	$q_2 \sim q_3$ $q_2 \sim q_5$	$\times$	$q_4 \sim q_6$	$\times$	$q_1 \sim q_2$ $q_4 \sim q_6$	$\times$
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6

Fig. 7.21 Tabelul triunghiular al implicațiilor automatului incomplet specificat

Dacă procedăm la fel și cu celelalte perechi de stări vom obține toate compatibilitățile posibile: $\{q_1, q_2, q_3\}$, $\{q_1, q_3, q_5\}$, $\{q_2, q_4, q_6\}$ și $\{q_3, q_5, q_7\}$. Dacă facem reuniunea acestor clase de compatibilități rezultă o acoperire a mulțimii stărilor automatului. Din acest motiv le vom numi **compatibilități maxime**.

Un automat redus, pe care îl notăm cu A_r , se poate obține din automatul dat A , dacă pentru fiecare clasă de compatibilități maxime C_i din A se găsește o stare q_i^r din A_r , care să fie compatibilă cu fiecare din stările clasei C_i . Vom spune că starea q_i^r acoperă clasa de compatibilități C_i . Pentru a găsi o acoperire minimă vom determina clasele de **compatibilități prime** și vom alege un număr minim dintre acestea. Compatibilitățile prime sunt compatibilități care se pot forma cu stările unui automat incomplet specificat și care nu sunt excluse de alte compatibilități ale aceluiași automat. O clasă de compatibilități C_j dintr-o acoperire dată poate fi exclusă de o altă clasă C_i , dacă $C_j \subset C_i$, iar clasa exclusă implică mai multe clase de compatibilități, adică $I_{C_i} \subseteq I_{C_j}$. Compatibilitățile maxime sunt și prime pentru că nu sunt incluse în nici o

Compatibilități maxime (C_i)	(C_1) $\{q_1, q_2, q_3\}$	(C_2) $\{q_1, q_3, q_5\}$	(C_3) $\{q_2, q_4, q_6\}$	(C_4) $\{q_3, q_5, q_7\}$
Mulțimi implicate (I_{C_i})	$\{q_2, q_6\}$ $\{q_4, q_6\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2\}$ $\{q_4, q_6\}$

Fig. 7.22 Clase de compatibilități maxime și implicațiile lor

Compatibilități prime (C_j)	(C_5) $\{q_1, q_2\}$	(C_6) $\{q_2, q_3\}$	(C_7) $\{q_1, q_3\}$	(C_8) $\{q_1, q_5\}$	(C_9) $\{q_3, q_5\}$	(C_{10}) $\{q_2, q_6\}$	(C_{11}) $\{q_3, q_7\}$
Mulțimi implicate (I_{C_j})	$\{q_2, q_3\}$ $\{q_4, q_6\}$	$\{q_2, q_6\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_1, q_2\}$	Φ	$\{q_4, q_6\}$

Fig. 7.23 Clase de compatibilități prime și implicațiile lor

altă clasă de compatibilități. Tabelul din figura 7.22 ilustrează **mulțimile compatibilităților implicate** de clasele de compatibilități maxime, iar cel din figura 7.23 - mulțimile compatibilităților implicate de clasele de compatibilități prime. Observăm că prin eliminarea unei stări din clasa C_1 se formează clasele C_5 , C_6 și C_7 ; clasa C_2 formează clasele noi C_8 și C_9 ; clasa C_3 formează numai clasa C_{10} (clasele $\{q_2, q_4\}$ și $\{q_4, q_6\}$ sunt excluse de C_3), iar clasa C_4 formează numai clasa C_{11} . Clasa C_{10} , pentru care mulțimea implicațiilor este vidă, nu mai poate genera alte clase de compatibilități prime.


Clasa de **compatibilități prime esențială** este C_3 pentru că starea q_4 nu mai este conținută de nici o altă clasă. Această clasă implică pe $\{q_2, q_3\}$ sau pe $\{q_1, q_2, q_3\}$, căci $\{q_2, q_3\} \subset \{q_1, q_2, q_3\}$. Mai adăugăm la cele două clase de compatibilități maxime C_3 și C_1 , clasa C_4 , care implică o clasă deja luată în considerare. Acoperirea minimă în exemplul nostru este formată din clasele C_1 , C_3 și C_4 ([Pop, 1986]).

7.5 Codificarea stărilor

 Problema fundamentală în sinteza automatelor finite este codificarea optimă a stărilor. O codificare aleatoare a stărilor automatului redus poate oferi o soluție corectă, dar complexitatea elementelor de prelucrare, adică a logicii combinaționale, ar putea fi mult prea mare. Dacă automatul redus are m stări, atunci o codificare binară minimală se poate face folosind coduri cu r biți, conform relației $2^{r-1} < m \leq 2^r$. Problema este foarte complicată pentru că numărul de codificări distincte posibile este:

$$N_C = \frac{2^r!}{(2^r - m)!},$$

și este foarte greu de spus care dintre ele este cel mai bun! În figura 7.24 este dată organigrama unui automat finit cu $m = 3$ stări, notate cu A , B și C , și o intrare, notată cu X . Codificarea stărilor se face cu 2 biți, care sunt furnizați de ieșirile a două bistabile de tip D. În figură sunt prezentate două din cele 24 de soluții distincte posibile pentru codificarea stărilor. Expresiile funcțiilor obținute sugerează diferența de complexitate dintre soluții.



dacă $A = 01$, $B = 10$ și $C = 11$:

$$Q_1^+ = x \quad \text{și} \quad Q_2^+ = \bar{x} + Q_1$$

dacă $A = 01$, $B = 00$ și $C = 11$:

$$Q_1^+ = x \cdot (\bar{Q}_0 + Q_1)$$

$$Q_2^+ = \bar{x} + Q_1 + \bar{Q}_2$$

Fig. 7.24 Două codificări posibile pentru un automat finit

starea prezentă	starea următoare / ieșire			
	$x_1 x_2 = 00$	$x_1 x_2 = 01$	$x_1 x_2 = 11$	$x_1 x_2 = 10$
q_1	$q_1 / 0$	$q_2 / 0$	$q_3 / 1$	$q_2 / 1$
q_2	$q_2 / 0$	$q_3 / 1$	$q_1 / 0$	$q_3 / 1$
q_3	$q_3 / 0$	$q_1 / 1$	$q_1 / 1$	$q_1 / 1$

Fig. 7.25 Exemplu de tabel al tranzițiilor și ieșirilor

starea prezentă ($Q_1 Q_2$)	starea următoare / ieșire ($Q_1^+ Q_2^+ / y$)			
	$x_1 x_2 = 00$	$x_1 x_2 = 01$	$x_1 x_2 = 11$	$x_1 x_2 = 10$
$a_1 b_1$	$a_1 b_1 / 0$	$a_2 b_2 / 0$	$a_3 b_3 / 1$	$a_2 b_2 / 1$
$a_2 b_2$	$a_2 b_2 / 0$	$a_3 b_3 / 1$	$a_1 b_1 / 0$	$a_3 b_3 / 1$
$a_3 b_3$	$a_3 b_3 / 0$	$a_1 b_1 / 1$	$a_1 b_1 / 1$	$a_1 b_1 / 1$

Fig. 7.26 Tabelul binar al tranzițiilor și ieșirilor

Exemplul 7.5

Pentru a vedea influența codificării asupra expresiilor stării următoare și ale ieșirii, considerăm automatul redus minim specificat prin tabelul din figura 7.25. Se codifică cele 3 stări q_i ale automatului cu 2 cifre binare $a_i b_i$, adică $a_i, b_i \in \{0,1\}$, iar $i = 1,2,3$. Cu această codificare a stărilor rezultă tabelul din figura 7.26.

Dacă folosim acum următoarea notație simbolică:

$$Q_i^k = \begin{cases} \overline{Q_i} & \text{pentru } k = 0 \\ Q_i & \text{pentru } k = 1 \end{cases}$$

atunci expresiile stărilor următoare ale variabilelor binare de stare devin:

$$\begin{aligned} Q_1^+ &= a_1 [Q_1^{a_1} Q_2^{b_1} \bar{x}_1 \bar{x}_2 + Q_1^{a_3} Q_2^{b_3} \bar{x}_1 x_2 + (Q_1^{a_2} Q_2^{b_2} + Q_1^{a_3} Q_2^{b_3}) x_1 x_2 + Q_1^{a_3} Q_2^{b_3} x_1 \bar{x}_2] + \\ &+ a_2 [Q_1^{a_2} Q_2^{b_2} \bar{x}_1 \bar{x}_2 + Q_1^{a_1} Q_2^{b_1} \bar{x}_1 x_2 + Q_1^{a_1} Q_2^{b_1} x_1 \bar{x}_2] + a_3 [Q_1^{a_3} Q_2^{b_3} \bar{x}_1 \bar{x}_2 + Q_1^{a_2} Q_2^{b_2} \bar{x}_1 x_2 + \\ &+ Q_1^{a_1} Q_2^{b_1} x_1 x_2 + Q_1^{a_2} Q_2^{b_2} x_1 \bar{x}_2] = a_1 E_1 + a_2 E_2 + a_3 E_3 \quad \text{și} \\ Q_2^+ &= b_1 E_1 + b_2 E_2 + b_3 E_3 \end{aligned}$$

Aceste expresii se simplifică dacă cifrele binare din fața parantezelor pătrate au valoarea 0 sau dacă expresiile din paranteze se pot minimiza. Numărul codurilor formate din multe zerouri fiind limitat, trebuie să urmărim mai ales în ce condiții se pot minimiza expresiile din paranteze. În parantezele simple apar termeni generați de stările prezente, care au aceeași stare următoare pentru aceleași intrări, sau același **succesor**. Pentru ca doi astfel de termeni să fie absorbiți de un termen cu o variabilă mai puțin, trebuie ca cei doi termeni să difere printr-o singură variabilă, deci codurile stărilor care le-au generat să fie adiacente. Deci, o **primă regulă de codificare** care trebuie respectată la codificarea stărilor, afirmă că stările care au aceeași succesor, pentru aceleași intrări, trebuie să primească coduri adiacente.

În exemplul considerat stările q_2 și q_3 generează pentru $x_1x_2=11$ starea următoare q_1 , deci stările q_2 și q_3 trebuie să primească coduri adiacente.

Reluăm expresiile stărilor următoare scrise mai sus și constatăm că ele pot fi scrise sub forma:

$$Q_1^+ = Q_1^{a_1} Q_2^{b_1} (a_1 \bar{x}_1 \bar{x}_2 + a_2 \bar{x}_1 x_2 + a_2 x_1 \bar{x}_2 + a_3 x_1 x_2) + Q_1^{a_2} Q_2^{b_2} (a_1 x_1 x_2 + a_2 \bar{x}_1 \bar{x}_2 + a_3 \bar{x}_1 x_2 + a_3 x_1 \bar{x}_2) + Q_1^{a_3} Q_2^{b_3} (a_1 \bar{x}_1 x_2 + a_1 x_1 x_2 + a_1 x_1 \bar{x}_2 + a_3 \bar{x}_1 \bar{x}_2)$$

Expresia lui Q_2^+ se scrie sub o formă asemănătoare. Observăm acum că expresiile se simplifică cel mai mult dacă cifrele binare diferite de zero din parantezele corespondente stau pe lângă aceiași termeni cu intrări adiacente. Rezultă imediat o **a doua regulă de codificare**, care afirmă că succesorii unor stări care se află pe coloane cu intrări adiacente, primesc coduri adiacente.

Conform acestei reguli de codificare a stărilor rezultă că perechile de stări q_2 și q_3 , q_1 și q_3 , respectiv q_1 și q_2 trebuie să primească coduri adiacente.

Expresia ieșirii se poate scrie sub forma:

$$y = \bar{x}_1 x_2 (Q_1^{a_2} Q_2^{b_2} + Q_1^{a_3} Q_2^{b_3}) + x_1 x_2 (Q_1^{a_1} Q_2^{b_1} + Q_1^{a_3} Q_2^{b_3}) + x_1 \bar{x}_2 (Q_1^{a_1} Q_2^{b_1} + Q_1^{a_2} Q_2^{b_2} + Q_1^{a_3} Q_2^{b_3})$$

Se poate observa și aici că stările prezente care au în corespondență, pentru aceleași intrări ieșiri identice, trebuie să aibă coduri adiacente. Această concluzie formează **a treia regulă de codificare** a stărilor.

Rezultă deci că perechile de stări q_1 și q_3 , și q_2 și q_3 primesc coduri adiacente.

Regulile formulate până acum stabilesc numai condițiile de adiacență între codurile stărilor. Pentru a simplifica expresiile stărilor următoare este importantă și forma codurilor adiacente. Astfel, stările care apar mai des ca stare următoare ar trebui să primească coduri cu mai multe zerouri și astfel dispar parantezele care conțin mai mulți termeni. **A patra regulă de codificare** a stărilor, recomandă atribuirea codurilor cu mai multe zerouri stărilor care apar o singură dată pe mai multe coloane.

Vom atribui codul 00 stării q_3 . Dacă ținem seamă de aceste recomandări enunțate sub forma unor reguli, atunci alocăm codurile 01 pentru starea q_1 și 10 pentru starea q_2 . Condiția de adiacență pentru stările q_1 și q_2 nu s-a putut respecta.

starea prezentă ($Q_1 Q_2$)	starea următoare / ieșire ($Q_1^+ Q_2^+ / y$)			
	$x_1 x_2 = 00$	$x_1 x_2 = 01$	$x_1 x_2 = 11$	$x_1 x_2 = 10$
00	00 / 0	01 / 1	01 / 1	01 / 1
01	01 / 0	10 / 0	00 / 1	10 / 1
11	- / -	- / -	- / -	- / -
10	10 / 0	00 / 1	01 / 0	01 / 1

Fig. 7.27 Tabelul tranzițiilor și al ieșirilor rezultat în urma codificării propuse

Cu aceste coduri se construiește tabelul tranzițiilor și al ieșirilor din figura 7.27. Funcțiile de excitație Q_1^+ , Q_2^+ și ieșirea y se calculează prin minimizare cu ajutorul diagramelor Veitch-Karnaugh, iar expresiile obținute sunt cele de mai jos:

$$\begin{aligned} Q_1^+ &= Q_1\bar{x}_1\bar{x}_2 + Q_2\bar{x}_1x_2 + Q_2x_1\bar{x}_2 \\ Q_2^+ &= Q_2\bar{x}_1\bar{x}_2 + \bar{Q}_1\bar{Q}_2\bar{x}_1x_2 + \bar{Q}_1\bar{Q}_2x_1\bar{x}_2 + \bar{Q}_2x_1x_2 \\ y &= \bar{Q}_2\bar{x}_1x_2 + \bar{Q}_1x_1x_2 + x_1\bar{x}_2 \end{aligned}$$

Deși par complicate, alte codificări ale stărilor generează probabil expresii mai complicate. Costul global al circuitului combinațional este de 13 porți și 41 intrări. Alegerea codurilor 00, 01 și 10 pentru stările q_1 , q_2 și respectiv q_3 oferă o soluție cu 14 porți și 44 intrări, iar codurile 11, 10 și 01 pentru aceeași ordine a stărilor furnizează un circuit cu 16 porți și 46 intrări. Lăsăm în sarcina cititorului să verifice și alte coduri.

Regulile prezentate aici sunt mai mult niște recomandări practice și nu garantează cu certitudine găsirea codurilor optime. O recomandare suplimentară, pe care o putem numi **a cincea regulă de codificare**, indică ca stările circuitului între care există tranziții să primească coduri adiacente. În acest fel, la fiecare tranziție a sistemului comută un singur bistabil ([Pop, 1986]).

Dificultatea codificării stărilor este ilustrată și în lucrarea [Almaini, 1995]. Autorii lucrării propun rezolvarea problemei cu ajutorul unui **algoritm genetic**, care oferă o soluție bună, de obicei foarte apropiată de optimul global. Pentru minimizarea funcțiilor binare se folosește algoritmul ESPRESSO, iar rezultatele obținute sunt de cele mai multe ori mai bune decât cele oferite de algoritmii determinați convențional.

7.6 Exemple de proiectare

Pentru a face sinteza unui sistem secvențial sincron vom porni de la tema de proiectare sau de la caietul de sarcini impus, care de multe ori poate fi o descriere în limbaj natural a problemei. Pentru început trebuie să determinăm un mod de reprezentare formală a problemei folosind o diagramă a stărilor sau un tabel de tranziții. Probabil că aceasta este etapa cea mai dificilă a operației de sinteză, deoarece nu se face pe o bază algoritmică.

După ce am construit tabelul tranzițiilor nu mai rămâne decât să facem reducerea numărului de stări, dacă acest lucru este posibil, să codificăm stările rămase, să facem sinteza funcțiilor binare de excitație și de ieșire și să implementăm schema logică a circuitului. Toate aceste operații se pot face relativ ușor pentru că reprezintă o aplicare directă a algoritmilor cunoscuți la rezolvarea problemei.

Există două clase mari de sisteme secvențiale sincrone: sisteme cu **comportament asincron**, la care intrările se pot modifica în orice moment de timp, fără nici o legătură cu semnalul de ceas, și sisteme cu **comportament sincron**, la care intrările se modifică numai pe frontul activ al ceasului. La sistemele cu comportament asincron frecvența ceasului este de obicei mult mai mare decât frecvența de modificare a intrărilor, deci starea metastabilă, chiar dacă apare, nu poate să dureze mult. Ieșirile unui astfel de sistem nu depind de duratele semnalelor de intrare ci numai de ordinea în care acestea se modifică.

Exemplul 7.6

Vom prezenta procedeul de sinteză a unui **discriminator de sens de rotație**, care este un sistem cu comportament asincron.

Caietul de sarcini este reprezentat schematic în figura 7.28. Circuitul are două intrări, notate cu x_1 și x_2 , și o ieșire, notată cu y , care are valoarea logică 0 dacă arborele se rotește în sens orar, și valoarea logică 1 în caz contrar. Arborele este împărțit în 4 sectoare izolate între ele, conectate alternativ la constantele logice 0 și 1. Distanța dintre cele două contacte elastice conectate la intrările x_1 și x_2 este mai mică de un sfert din circumferința secțiunii arborelui.

Pentru a înțelege mai bine funcționarea circuitului în cele două situații se recomandă reprezentarea formelor de undă în timp, sau cronogramele. Admitem că frecvența semnalului CLK este mult mai mare decât cea cu care se modifică intrările x_1 și x_2 . Dacă arborele se rotește în sens orar, atunci secvența de modificare a intrărilor este $x_1x_2 = 00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 00$. Am presupus că sistemul trece într-o nouă stare pentru fiecare nouă combinație binară aplicată pe intrări. Aceste stări au fost numerotate cu 1, 2, 3 și 4. Din starea 4 se trece din nou în starea 1, deoarece secvența se repetă. Dacă arborele se rotește în sens contrar celui orar, atunci secvența de modificare a intrărilor este $x_1x_2 = 00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 01 \rightarrow 00$. Noile stări care apar au fost numerotate cu 5, 6, 7 și 8. Se poate observa că starea 8 nu este identică cu starea 1 pentru că, deși intrările sunt identice, ieșirile sunt diferite.

 


Fig. 7.28 Caietul de sarcini pentru discriminatorul de sens de rotație

 


Fig. 7.29 Formele de undă care explică funcționarea circuitului

 


Fig. 7.30 Diagrama stărilor pentru discriminatorul de sens de rotație

Formele de undă ne ajută să înțelegem funcționarea sistemului, dar ele nu permit vizualizarea tuturor tranzițiilor posibile între stări. Diagrama stărilor, reprezentată în figura 7.30, arată toate aceste tranziții. Tranzițiile care lipsesc din formele de undă sunt aici reprezentate cu linii punctate. Stările sistemului sunt noduri ale grafului, fiind reprezentate prin cercuri etichetate, iar arcele, care sugerează tranzițiile, au ca etichete valorile intrărilor și ale ieșirii la momentul respectiv.

Se poate observa că după ce sistemul își schimbă starea, noua stare este păstrată timp de mai multe perioade de ceas, atât timp cât intrările nu se modifică din nou. Sistemul “buclează” în starea respectivă. O astfel de stare se numește **stare total stabilă**, și observăm că toate stările sistemului sunt total stabile. Tranziția de la o stare stabilă la alta se face după modificarea intrărilor, sincron cu frontul activ al ceasului, după cel mult o perioadă a semnalului de ceas. Dacă există cel puțin o stare care nu este total stabilă, atunci sistemul are comportament sincron.

Tabelul tranzițiilor este reprezentat în figura 7.31. Cele 4 coloane ale tabelului sunt definite de combinațiile binare ale intrărilor x_1 și x_2 , iar cele 8 linii sunt definite de

$q \backslash x_1x_2$	q^+, y			
	00	01	11	10
1	1,0	2,0	-, -	5,1
2	8,1	2,0	3,0	-, -
3	-, -	7,1	3,0	4,0
4	1,0	-, -	6,1	4,0
5	1,0	-, -	6,1	5,1
6	-, -	7,1	6,1	4,0
7	8,1	7,1	3,0	-, -
8	8,1	2,0	-, -	5,1

Fig. 7.31 Tabelul tranzițiilor și al ieșirilor

x_1x_2	q^+, y			
q	00	01	11	10
1	1,0	2,0	4,1	1,1
2	2,1	2,0	3,0	1,1
3	2,1	3,1	3,0	4,0
4	1,0	3,1	4,1	4,0

stări compatibile: $1 = 5 \rightarrow 1$
 $2 = 8 \rightarrow 2$
 $3 = 7 \rightarrow 3$
 $4 = 6 \rightarrow 4$

Fig. 7.32 Tabelul redus al tranzițiilor și al ieșirilor

Q_1Q_2	$Q_1^+Q_2^+, y$			
x_1x_2	00	01	11	10
00	00,0	01,0	10,1	00,1
01	01,1	01,0	11,0	00,1
11	01,1	11,1	11,0	10,0
10	00,0	11,1	10,1	10,0

Fig. 7.33 Tabelul tranzițiilor și al ieșirilor după codificarea stărilor

stările sistemului. În tabel vom trece starea următoare q^+ și ieșirea y . Automatul este incomplet definit, pentru că nu toate tranzițiile au sens. De exemplu, din starea prezentă 1, pentru $x_1x_2 = 00$ se rămâne în aceeași stare, iar ieșirea este în 0 logic. Pentru $x_1x_2 = 01$ se face tranziția în starea 2, iar ieșirea rămâne în 0 logic. Pentru $x_1x_2 = 10$ se face tranziția în starea 5, iar ieșirea se modifică în 1 logic. Combinația $x_1x_2 = 11$ nu este posibilă fizic, deci aici nici tranziția și nici ieșirea nu sunt definite.

Pentru reducerea stărilor se observă că stările 1 și 5 generează aceleași stări următoare și aceleași ieșiri pe coloanele pentru care sunt definite, deci sunt stări compatibile. La fel, perechile de stări 2 și 8, 3 și 7, 4 și 6 sunt compatibile. Înseamnă că tabelul redus, după cum se poate observa în figura 7.32, are numai 4 stări și o ieșire.

Pentru codificarea stărilor, atribuim coduri adiacente stărilor care au aceeași succesori, conform primei reguli de codificare, și obținem tabelul tranzițiilor din figura 7.33. Starea 1 a primit codul 00, starea 2 codul 01, starea 3 codul 11, iar starea 4 a primit codul 10.

Tabelul din figura 7.33 este descompus în 3 diagrame Veitch-Karnaugh și obținem următoarele forme minime pentru funcțiile de excitație ale bistabilelor de tip D, Q_1^+ și Q_2^+ :

$Q_1^+ = D_1 = x_1x_2 + x_2Q_1 + x_1Q_1$, $Q_2^+ = D_2 = \bar{x}_1x_2 + \bar{x}_1Q_2 + x_2Q_2$, iar pentru ieșirea y avem: $y = x_1\bar{Q}_1\bar{Q}_2 + \bar{x}_2\bar{Q}_1Q_2 + \bar{x}_1Q_1Q_2 + x_2Q_1\bar{Q}_2$. Schema logică este dată în figura 7.34.

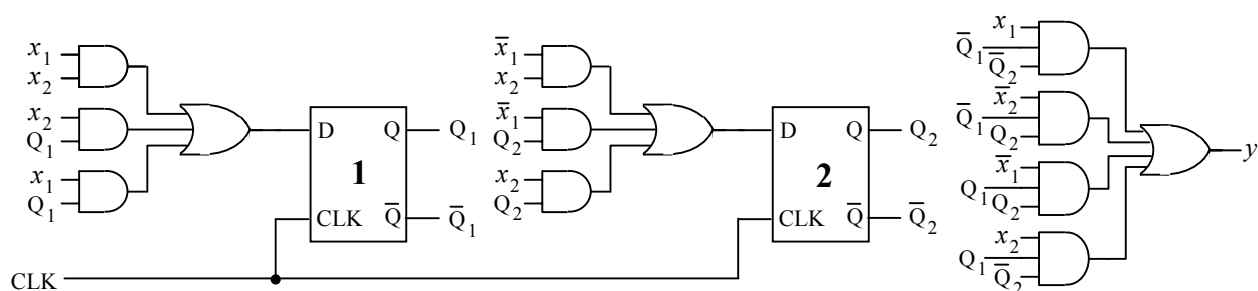


Fig. 7.34 Schema logică a discriminatorului de sens de rotație

O altă schemă logică echivalentă se poate obține cu o altă codificare a stărilor. Dacă folosim, de exemplu, codul 1 prin m , unde m este numărul de stări, atunci nu vom obține numărul minim de bistabile, deoarece această codificare binară a stărilor nu este minimală, dar vom obține **structuri combinaționale iterative**, adică structuri care se repetă, și acest lucru ar putea fi avantajos dacă utilizăm structuri programabile.

Dacă pentru starea 1 alegem codul 0001, pentru starea 2 codul 0010, pentru starea 3 codul 0100, iar pentru starea 4 codul 1000, atunci noul tabel al tranzițiilor și al ieșirii este reprezentat în figura 7.35. Din acest tabel putem scrie direct expresiile funcțiilor de excitație pentru bistabile de tip D și expresia ieșirii:

$$Q_1^+ = D_1 = x_1 x_2 (Q_1 + Q_4) + x_1 \bar{x}_2 (Q_1 + Q_2)$$

$$Q_2^+ = D_2 = \bar{x}_1 x_2 (Q_1 + Q_2) + x_1 x_2 (Q_2 + Q_3)$$

$$Q_3^+ = D_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 (Q_2 + Q_3) + \bar{x}_1 x_2 (Q_3 + Q_4)$$

$$Q_4^+ = D_4 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 (Q_1 + Q_4) + x_1 \bar{x}_2 (Q_3 + Q_4)$$

$$y = \bar{x}_1 \bar{x}_2 (Q_2 + Q_3) + \bar{x}_1 x_2 (Q_1 + Q_2) + x_1 x_2 (Q_1 + Q_4) + x_1 \bar{x}_2 (Q_3 + Q_4)$$

Obținem schema logică din figura 7.36, dacă alegem o implementare cu multiplexoare și porți. Lăsăm în seama cititorului varianta care folosește demultiplexoare și porți.

Observăm și pe acest exemplu cum coduri distincte generează structuri distincte, care sunt însă reprezentate prin grafuri sau tabele identice ([Mange, 1987]).

$Q_1 Q_2 Q_3 Q_4$	$x_1 x_2$				$Q_1^+ Q_2^+ Q_3^+ Q_4^+, y$			
	00	01	11	10	00	01	11	10
0001	0001,0	0001,0	1000,1	0001,1				
0010	0010,1	0010,1	0100,0	0001,1				
0100	0010,1	0100,1	0100,0	1000,0				
1000	0001,0	0100,1	1000,1	1000,0				

Fig. 7.35 Tabelul tranzițiilor și al ieșirii pentru codul 1 prin m

 


Fig. 7.36 O implementare cu multiplexoare cu 2 intrări de selecție

Metoda generală de sinteză pentru sistemele cu comportament sincron este aceeași ca la sistemele cu comportament asincron. De această dată intrările se modifică în sincronism cu semnalul de ceas și nu toate stările sistemului sunt total stabile. Ieșirile depind atât de duratele semnalelor de intrare, cât și de ordinea de succesiune a lor.

Exemplul 7.7

Vom prezenta procedeul de sinteză a unui **sistem care analizează un text**, caracter cu caracter, și recunoaște acele cuvinte care au terminația “să”. Sistemul este sincron și are un comportament sincron.

Caietul de sarcini este reprezentat schematic în figura 7.37. Sistemul are un cap de citire care analizează la fiecare semnal de ceas un caracter nou. Rezultatul citirii este furnizat la cele două intrări ale circuitului, notate cu x_1 și x_2 , iar ieșirea, notată cu y , trece în 1 logic pe ceasul imediat următor detecției unui cuvânt care se termină cu caracterele s și $ă$. Semnificația combinațiilor binare de pe intrări este dată în figură.

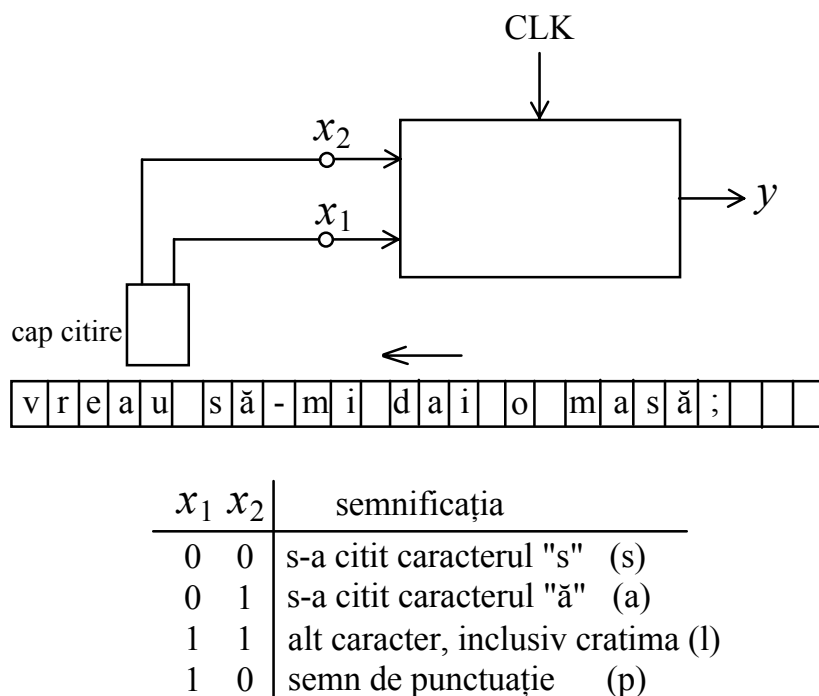


Fig. 7.37 Caietul de sarcini pentru detectorul de secvență

 


Fig. 7.38 Formele de undă pentru detectorul de secvență

 


Fig. 7.39 Diagrama stărilor

x_1x_2	Q^+, y			
Q	00	01	11	10
1	2,0	1,0	1,0	1,0
2	2,0	3,0	1,0	1,0
3	2,0	1,0	1,0	4,1
4	2,0	1,0	1,0	1,0

x_1x_2	Q^+, y			
Q	00	01	11	10
1	2,0	1,0	1,0	1,0
2	2,0	3,0	1,0	1,0
3	2,0	1,0	1,0	1,1

stări echivalente: 1 = 4

Fig. 7.40 Tabelul tranzițiilor și reducerea stărilor

Formele de undă care evidențiază funcționarea acestui circuit sunt date în figura 7.38. Se observă că o secvență de forma $s \rightarrow a \rightarrow p$ activează ieșirea prin 1 logic pe durata unei perioade de ceas, în timp ce secvența $s \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow p$, sau oricare alta, nu activează semnalul de ieșire.

Diagrama stărilor este dată în figura 7.39, unde, pentru a ușura înțelegerea, s-au folosit ca etichete pe arce nu combinațiile binare ale intrărilor x_1 și x_2 , ci notațiile s , a , l și p , conform caietului de sarcini.

Figura 7.40 reprezintă tabelul tranzițiilor dedus din diagrama stărilor și tabelul redus, după ce s-a stabilit că stările 1 și 4 sunt echivalente (se observă că prima linie din tabel este identică cu ultima). Evident că tabelului redus îi corespunde o diagramă redusă a stărilor. Mai observăm că sistemul are o stare care nu este total stabilă. Stări prezente 3 din tabelul redus nu îi corespunde nici o stare următoare 3, pentru nici una din combinațiile binare posibile pe intrări. Prezența acestei stări indică comportamentul sincron al sistemului.

Dacă se face o codificare binară minimală a stărilor și starea 1 primește codul 00, starea 2 codul 01, iar starea 3 codul 11, atunci, prin descompunerea tabelului redus în 3 diagrame Veitch-Karnaugh și minimizarea funcțiilor Q_1^+ , Q_2^+ și y obținem expresiile:

$$Q_1^+ = D_1 = \bar{x}_1x_2\bar{Q}_1Q_2, \quad Q_2^+ = D_2 = \bar{x}_1\bar{x}_2 + \bar{x}_1x_2\bar{Q}_1Q_2, \quad \text{și } y = x_1\bar{x}_2Q_1$$

Lăsăm în seama cititorului implementarea schemei logice pentru acest circuit, precum și folosirea codului 1 prin 3 pentru implementarea schemei logice cu multiplexoare sau cu demultiplexoare.

O variantă foarte interesantă și simplă, de implementare a sistemului din exemplul anterior, este implementarea cu registre de deplasare.

Vom spune că o succesiune de k stări de intrare este o **secvență de intrare determinantă** de lungime k , dacă ieșirea generată de această secvență este independentă de starea internă inițială a sistemului secvențial sincron cu comportament sincron.

Sistemul secvențial sincron are **memorie finită** dacă orice secvență de intrare de lungime egală sau mai mare decât k este determinantă, unde k este un întreg fix caracteristic sistemului.

Metoda de sinteză cu registre de deplasare presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. se pune în evidență secvența de intrare determinantă de lungime k pentru care $y = 1$
2. pentru un sistem cu n intrări, se introduc în paralel n registre de deplasare de $k-1$ biți fiecare
3. se implementează logica combinațională care generează ieșirea.

Exemplul 7.8

Sistemul implementat în exemplul 7.7 are o secvență de intrare determinantă de lungime $k = 3$ și orice secvență de intrare terminată prin $s \rightarrow a \rightarrow p$ sau $x_1x_2 = 00 \rightarrow 01 \rightarrow 10$ produce la ieșire $y = 1$, indiferent de starea internă inițială a sistemului.

Sistemul are $n = 2$ intrări, deci se introduc 2 registre de deplasare de câte 2 biți fiecare. Secvența de intrare va fi memorată în registre. După primul ceas, datele de pe intrări sunt memorate la ieșirile bistabilelor de la intrare, iar după al doilea ceas, ele vor fi memorate la ieșirile celorlalte două bistabile. Deci $x_1(t)x_2(t) = 00$. Datele care apar mai târziu vor fi memorate la ieșirile bistabilelor de la intrare, deci $x_1(t+1)x_2(t+1) = 01$, iar ultimele date care apar se regăsesc pe intrări: $x_1(t+2)x_2(t+2) = 10$. Conexiunile din figura 7.41 generează în această situație la ieșirea porții ȘI funcția $y(t+2) = 1$. Pentru orice altă secvență $y(t+2) = 0$.


 


Fig. 7.41 O soluție cu registre de deplasare


Probleme

 - 7.1** Să se facă sinteza cu bistabile JK a numărătorului sincron definit prin secvența: $Q_4Q_2Q_1 = 111 \rightarrow 100 \rightarrow 011 \rightarrow 001 \rightarrow 000 \rightarrow 111$. Să se facă analiza completă a circuitului obținut. Să se repete problema folosind bistabile D și să se compare soluțiile obținute în cele două cazuri.
- 7.2** Să se proiecteze un sistem numeric cu 2 intrări, care nu se modifică simultan, și o ieșire, care capătă valoarea logică 1 la sfârșitul secvenței de intrare $x_1x_2 = 00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$ și își păstrează valoarea pentru orice variație a intrărilor, până la apariția secvenței $x_1x_2 = 11 \rightarrow 10 \rightarrow 00$, la sfârșitul căreia capătă din nou valoarea logică 0.
([Mange, 1987])
- 7.3** Să se proiecteze un sistem numeric care să asigure funcționarea automată a barierelor la trecerea peste calea ferată. Sistemul are două intrări, date de stările unor contacte amplasate de o parte și de alta a șoselei, și o ieșire care comandă ridicarea sau coborârea barierelor.
([Mange, 1987])
- 7.4** Să se proiecteze un sistem numeric secvențial cu 3 intrări și 2 ieșiri, care are un comportament descris de formele de undă din figura de mai jos:



([Mange, 1987])

 - 7.5** Să se facă sinteza unui circuit de generare a stărilor de WAIT pentru microprocesoarele 8080, 8085 și Z80, folosind formele de undă din figura de mai jos. Încercați și o soluție de implementare cu registre de deplasare.



- 7.6** Să se implementeze un numărător sincron cu 6 stări, fără coduri precizate, folosind structura de registru serie din figura 7.1. În acest scop se folosește diagrama stărilor din figura 7.3, și se stabilește un drum închis care parcurge 6 stări, intrarea A fiind generată de o funcție binară conform tranzițiilor dorite.


- 7.7** Să se proiecteze un sistem numeric secvențial cu 2 intrări, notate cu x_1 și x_2 , și o ieșire y , care detectează orice secvență de 4 stări succesive de intrare care verifică relația $x_1 = x_2$. La detectarea acestei secvențe ieșirea y capătă valoarea logică 1, și o păstrează atât timp cât $x_1 = x_2$.

([Mange, 1987])

- 7.8** Să se proiecteze un numărător sincron programabil care admite unul dintre următoarele moduri de funcționare: blocat în starea de repaus, numărător cu 2 stări, numărător cu 3 stări sau numărător cu 4 stări.

([Mange, 1987])

 - 7.9** Să se proiecteze un circuit destinat comenzii unui motor pas cu pas, care să genereze formele de undă din figura de mai jos.



- 7.10** Proiectați un circuit secvențial sincron cu o intrare și o ieșire. Ieșirea trebuie să devină 1 ori de câte ori secvența de intrare primită este 1100 sau 0011, iar în rest rămâne 0.

([Wilkinson, 2002])

- 7.11** Proiectați un generator de impulsuri care generează un puls cu lățimea de n perioade de ceas, unde n este intrarea unui circuit pe trei linii ($0 < n \leq 7$).

([Wilkinson, 2002])

- 7.12** Să se proiecteze un numărător sincron programabil cu două intrări x_1 și x_2 . Dacă $x_1 = 0$ numărătorul este modulo 3, iar dacă $x_1 = 1$ numărătorul este modulo 4. Dacă $x_2 = 0$ circuitul numără în sens crescător, iar dacă $x_2 = 1$ circuitul numără în sens descrescător.

([Friedman, 1986])

- 7.13** Un sistem secvențial sincron cu o singură intrare trebuie să detecteze orice secvență formată din cel puțin 2 nivele de 1 logic sau din cel puțin 4 nivele de 0 logic. În oricare din cele două situații ieșirea trece în 1 logic și își păstrează valoarea până la următoarea modificare a intrării. Să se implementeze schema logică a acestui sistem.

- 7.14** Să se facă sinteza unui sistem secvențial sincron care filtrează datele de pe singura intrare, în scopul eliminării tranzițiilor care au durată unei perioade de ceas. Ieșirea își modifică valoarea logică dacă intrarea are o valoare logică contrară timp de cel puțin 2 perioade de ceas.